

МОСКОВСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЧАЙКА»



Москва, М-452, М. Юшуньская ул., 3

**ИНСТРУКЦИЯ
по сборке
ДЕТСКОГО КАРМАННОГО РАДИОПРИЕМНИКА**

Набор детского карманного радиоприемника предназначен для радиолюбителей, имеющих первоначальные знания по радиотехнике.

Из деталей и узлов (по приложенной схеме) можно собрать карманный радиоприемник прямого усиления на пяти транзисторах для громкоговорящего приема местных радиовещательных станций в диапазоне средних и длинных (400—1800 м) волн. Выходная мощность усилителя приемника 70 мвт. Приемник питается от батареи «Крона».

В комплект набора входят следующие детали:

Наименование деталей	Тип марка	Примечание	Кол-во шт.
1. Корпус приемника			1
2. Крышка корпуса			1
3. Плата монтажная			1
4. Громкоговоритель	0,2ГД-1		1
5. Трансформатор (выходной)	ТВКП		1
6. Трансформатор (согласующий)	ТСКП		1
7. Транзистор	П401		2
8. Транзистор	П39		3**
9. Диод	Д1В		1
10. Конденсатор	КПЕ	8÷200 пф	1
11. Конденсатор	КДС	6800 пф	2
12. Конденсатор	КДС	1000 пф	2
13. Конденсатор	ЭМ	0,5 мкф	1
14. Конденсатор	ЭМ	20 мкф	1
15. Конденсатор	ЭМ	25 мкф	1
16. Сопротивление УЛМ-0,12	УЛМ-0,12	160 ком*	3
17. Сопротивление	УЛМ-0,12	100 ком*	3
18. Сопротивление	УЛМ-0,12	60 ком	1
19. Сопротивление	УЛМ-0,12	15 ком*	6
20. Сопротивление	УЛМ-0,12	12 ком	±10% 1
21. Сопротивление	УЛМ-0,12	10 ком	1
22. Сопротивление	УЛМ-0,12	5,6 ком	2
23. Сопротивление	УЛМ-0,12	1 ком	2

24. Сопротивление	УЛМ-0,12	200 ком	1
25. Ферритовый стержень	Ф-600	100 × 20 × 3 мм	1
26. Ферритовое кольцо	Ф-600	Ø 8	2
27. Лицевая решетка			1
28. Кронштейн батареи			1
29. Ручка конденсатора			1
30. Ползунок выключателя			1
31. Подвижный контакт выключателя			1
32. Неподвижный контакт выключ.			1
33. Провод	ПЭЛШО	Ø 0,12	12 м
34. Провод	ПЭВ-1	Ø 0,12	16 м
35. Провод	ПМВ	Ø 0,2	0,5 м
36. Винт	М2	ГОСТ 1491-62	2
37. Заклепы пустотельные		Ø 1,4	35
38. Инструкция			1

П р и м е ч а н и е : допускается комплектование деталями с отклонением от нормальных параметров, согласно таблицы пределов отклонений

СХЕМА

Принципиальная схема приведена на рис. 1.

Входной контур образован катушкой индуктивности L_1 и конденсатором переменной емкости C_1 . С катушкой L_1 индуктивно связана катушка L_2 . Усилитель высокой частоты (в. ч.) — двухкаскадный. Высокочастотные колебания через катушку связи L_2 поступают на базу транзистора T_1 , нагрузкой которого является первичная обмотка L_3 высокочастотного трансформатора, включенного последовательно с сопротивлением R_2 . Усиленные первым каскадом высокочастотные колебания со вторичной обмотки L_4 высокочастотного трансформатора поступают на базу транзистора T_3 и усиливаются вторично. Второй каскад УВЧ приемника собраны по рафлексной схеме транзистора T_2 . Нагрузкой транзистора Т по высокой частоте является дроссель L_5 . Пройдя через конденсатор C_4 , высокочастотные колебания детектируются диодом D_1 . Напряжение Н. Ч., получившееся в результате детектирования, поступает на базу того же транзистора T_2 , который теперь используется как усилитель Н. Ч. Нагрузкой T_2 по низкой частоте (Н. Ч.) является сопротивление R_5 . Диод работает с небольшим отпирающим током, величина которого задается сопротивлением R_4 .

Второй каскад усиления Н. Ч. собран на транзисторе T_3 (П13А). Его нагрузкой является согласующий трансформатор T_{p1} . В этот каскад введена отрицательная обратная связь (конденсатор C_3), которая улучшает частотную характеристику в области высших звуковых частот. Выходной каскад усилителя Н. Ч. собран по двухтактной схеме на транзисторах T_4 и T_5 и нагружен на выходной трансформатор T_{p2} . Нагрузкой выходного трансформатора является громкоговоритель типа 0,2 ГД-1.

ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИЯ

В усилителе В. Ч. используются транзисторы П401 (см. рис. 3), которые можно заменить любыми высокочастотными транзисторами, а транзисторы П13А можно заменить любыми низкочастотными транзисторами. Диод D_1 (D_1A-B) примененный в качестве детектора, можно заменить одним из диодов $D2A-D2I$ или $D9A-D9M$.

Магнитная антenna изготавливается из ферритового стержня Ф-600 длиной 8 мм круглого диам. 8 мм или прямоугольного сечения 3×20 мм.

Катушки L_1 и L_2 наматываются на бумажные каркасы, которые при желании с небольшим трением перемещаются по стержню ферритовой антенны. От положения катушки L_2 относительно катушки L_1 в большой степени зависит избирательность приемника. При этом число витков катушки L_2 окончательно подбирается при настройке приемника.

Высокочастотный трансформатор L_3 и L_4 наматывается на ферритовое кольцо Ф-600. Намотка катушки L_3 ведется вnaval равномерно по всей окружности кольца. Катушка L_4 наматывается поверх катушки L_3 .

Дроссель L_5 требуется намотать отдельно на другом таком же ферритовом кольце, как и высокочастотный трансформатор.

Ниже в таблице приведены данные катушек.

Размещение основных деталей на плате показано на рис. 2.

Катушка	Кол-во витков	Марка провода	Диаметр провода м.м
L_1	200	ПЭЛШО	0,12
L_2	2-10	ПЭЛШО	0,12-0,3
L_3	150	ПЭВ-1	0,12
L_4	25	ПЭЛШО	0,12
L_5	300	ПЭВ-1	0,12

МОНТАЖ

1. Порядок сборки приемника:

- вклейте конденсатор в отверстие корпуса;
- приклейте ручку к конденсатору;
- прикрепите контакты выключателя к кронштейну батареи (рис. 4);
- вклейте кронштейн батареи в корпус;
- закрепите громкоговоритель в корпусе.

2. Порядок сборки платы (согласно монтажной схемы):
 а) вставить контакты в отверстия на плате, расклепать их и облудить;
 б) распаять сопротивления, конденсаторы и соединительные провода;
 в) укрепить трансформаторы T_{P1} и T_{P2} и распаять;
 г) распаять высокочастотный трансформатор и высокочастотный дроссель и укрепить их;
 д) распаять транзисторы;
 е) припаять выводы колебательного контура (C_1 , L_1) и выводы динамика.

СХЕМА МАРКИРОВКИ ТРАНЗИСТОРОВ

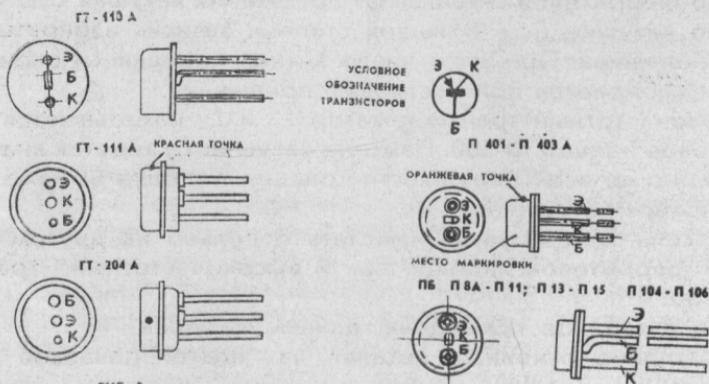


РИС. 3

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТАКТОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

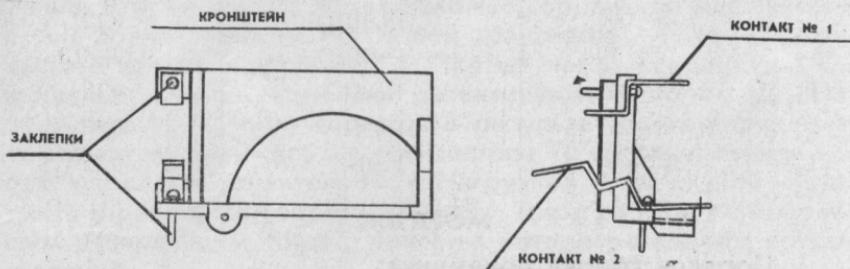


РИС. 4

Примечание: Транзисторы распиваются в последнюю очередь, при этом нельзя допускать перегрева электродов транзисторов. Во избежание этого припаиваемый вывод необходимо зажать пинцетом или плоскогубцами, которые будут отводить тепло от прибора. Нельзя паять при включенном приемнике.

СХЕМА РАДИОКОНСТРУКТОРА № 2


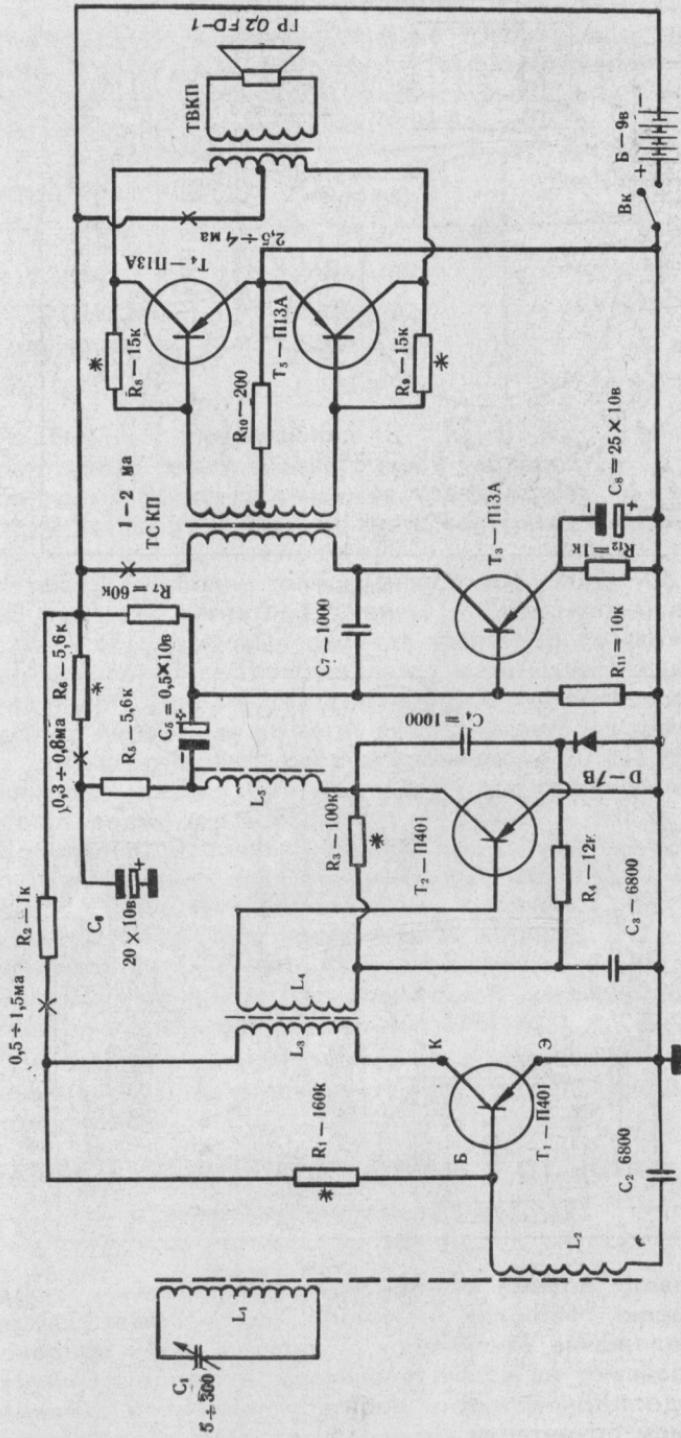


РИС. 1

МОНТАЖНАЯ СХЕМА РАДИОКОНСТРУКТОРА № 2

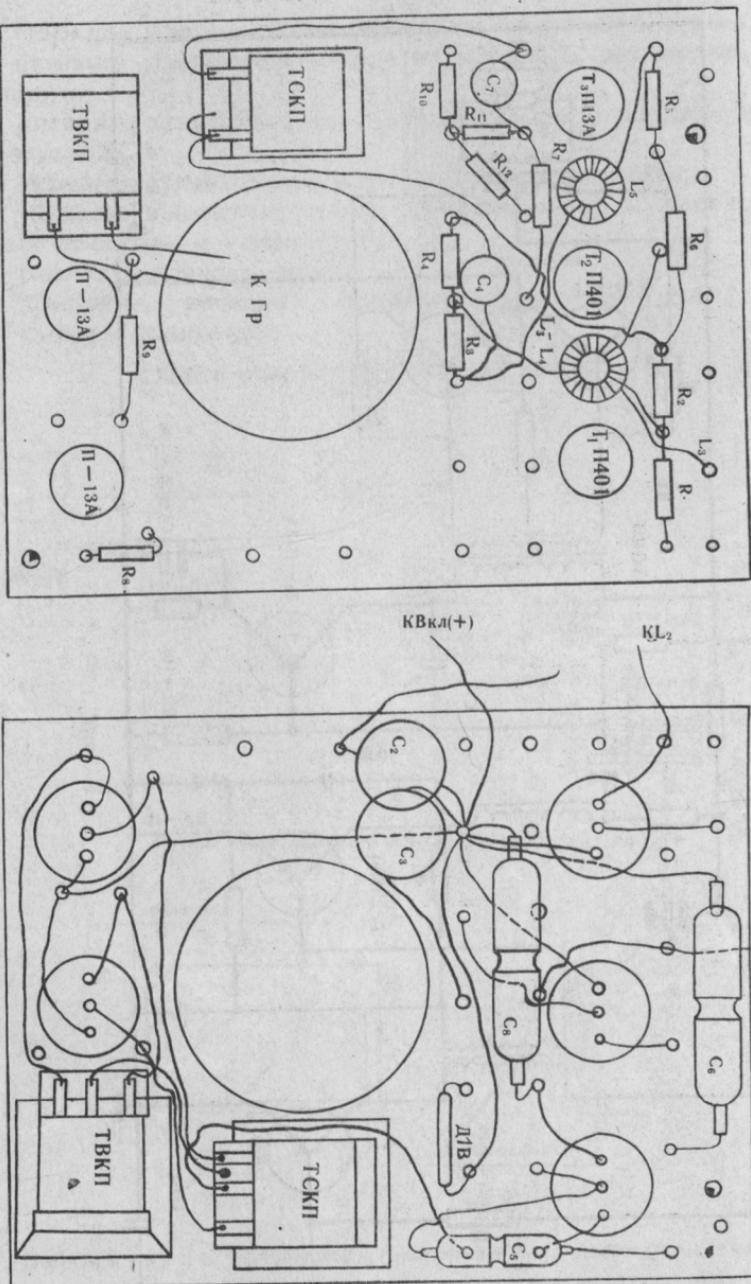

Произведя полный монтаж приемника, следует подключить батарею, соблюдая полярность. Затем ставят выключатель в положение «включено», и, вращая ручку конденсатора, настраивают на волну принимаемой станции. Если громкость недостаточна, нужно добиться наилучшей слышимости изменением ориентации антенны в горизонтальной плоскости. Если это не дает эффекта, производят налаживание приемника.

НАЛАЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА

Усилитель Н.Ч. налаживания не требует, если номиналы деталей и режимы соответствуют вышеуказанным. Для выходного каскада подбирают транзисторы T_4 и T_5 с возможно более близкими параметрами (В и I к. о.).

Обозначения на схеме	Коэффициент усиления В	Ток коллектора I_K
T_1 (П401)	40—80	0,5—1,5 ма
T_2 (П401)	40—80	0,3—0,8 ма
T_3 (П13А)	50—80	1—2 ма
T_4, T_5 (П13А)	40—60	2,5—4 ма

Подбирая сопротивления $R_1 R_3 R_7 R_8$, устанавливают коллекторные токи в соответствии с таблицей:

Во время подгонки режимов транзисторов по постоянному току катушку L_2 следует снять со стержня магнитной антенны.

Установив рабочие токи транзисторов, катушку L_2 надевают на стержень магнитной антенны и подбирают числа ее витков так, чтобы приемник работал устойчиво по всему диапазону. Если приемник возбуждается и уменьшение числа витков катушки L_2 до 1—2 витков не устраниет возбуждения, необходимо первичную обмотку высокочастотного трансформатора L_3 зашунтировать сопротивлением 1—20 ом (для получения максимальной чувствительности это сопротивление должно быть возможно большим).

Добавившись устойчивой работы приемника, уточняют нижнюю границу диапазона принимаемых частот, для чего устанавливают конденсатор переменной емкости C_1 в положение максимальной емкости и, передвигая катушку L_1 по стержню ферритовой антенны или изменяя число ее витков, добиваются приема наиболее длинноволновой радиостанции (для Москвы и Московской области — 1734 м).

При монтаже радиоприемника допускается отклонение от номинальных размеров, указанных в схеме согласно таблицы отклонений.

ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛОВ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОМИНАЛОВ

Сопротивления типа УЛМ · 0,12

R_1 от 100 ком до 200 ком	— 3 шт.*
R_2 от 720 ом до 1,2 ком	— 1 шт.
R_3 от 51 ком до 160 ком	— 3 шт.*
R_4 от 8,2 ком до 15 ком	— 1 шт.
R_5 от 4,7 ком до 6,2 ком	— 1 шт.
R_6 от 3,9 ком до 5,6 ком	— 1 шт.

R_7 от 51 ком до 72 ком — 1 шт.
 R_8 от 12 ком до 30 ком — 3 шт.*
 R_9 от 12 ком до 30 ком — 3 шт.*
 R_{10} от 180 ом до 220 ом — 1 шт.
 R_{11} от 8,2 ом до 12 ком — 1 шт.
 R_{12} от 820 ом до 1,2 ком — 1 шт.

Конденсаторы КД, КЛС, КДС, К-50-3,ЭМ

C_1 переменной емкости КПЕ5 \div 300 пкф.	C_6 от 15,0 до 25,0 мкф.
C_2 от 4700 до 33000 пкф.	C_7 от 1000 до 1500 пкф.
C_3 от 4700 до 15000 пкф.	C_8 от 15,0 до 25,0 мкф.
C_4 от 1000 до 3000 пкф.	
C_5 от 0,5 до 2,0 мкф.	


Основные параметры громкоговорителя:

1. Размеры 60 x 22 мм.
2. Номинальная мощность 0,2 вт.
3. Сопротивление звуковой катушки при частоте 1000 гц. 63 ом \pm 15%.

Два низкочастотных транзистора, помеченные цветной краской, предназначены в выходной каскад.


Примечание: сопротивления помеченные * даются в комплекте по 3 шт. разного номинала, для подбора коллекторных токов транзисторов.

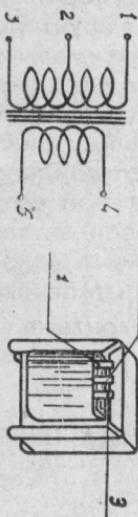Выходной трансформатор для карточного радиоприемника



Обмотка	Ном.№ небольшое напряжение	Гирьковод	Сопр. пас. тока
Первичная	1-2-3 450x2	ПЭЛ-0,1	70±10%
Вторичная	4-5 100	ПЭЛ-0,2	2,5±10%

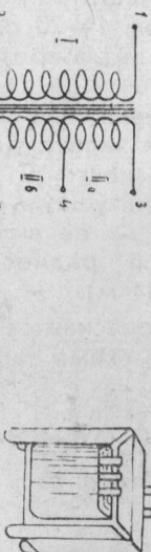Согласующий трансформатор
для карточного радиоприемника



Обмотка	Ном.№ небольшое напряжение	Пробою	Сопр.пост.тока
Первичная	1-2 2500	ПЭЛ-0,06	580±10%
Вторичная	4-5 2x350	ПЭЛ-0,06	195±10%