



УМ-50А

ОГОСТАДЕННІ

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

Свидетельство о приемке

Усилитель мощности УМ-50А № _____

Дата выпуска " _____" 196 г.

Удовлетворяет техническим условиям и признан годным для эксплуатации. Без предъявления данного паспорта претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении правил эксплуатации и рекомендуемых режимов завод-изготовитель гарантирует безотказную работу усилителя в течение 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 18 м-цев после отгрузки усилителя потребителю. В течение этого срока завод устраниет за свой счет дефекты, заменяет или оплачивает неисправную деталь при условии правильного хранения, транспортировки и эксплуатации.

Нач. цеха

Контролер

В. Бурм

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ УМ-50А

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

БЕЗ НАГРУЗКИ УСИЛИТЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Усилитель мощности УМ-50А предназначен для работы от микрофонов, отдельного звукоснимателя или приемника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная выходная мощность, вт	50
Номинальное выходное напряжение, в	30-120
Чувствительность по микрофонным входам, мв.	0,6
Чувствительность по входу звукосни- мателя,	150
Диапазон частот, гц	60-8000
Коэффициент гармоник в диапазонах, % (не более):	
60—100 гц	6
100—8000 гц	4
Неравномерность частотной характе- ристики, дб	не более 3
Напряжение питания от сети переменного тока, частотой 50 гц, в	110, 127, 220
Потребляемая мощность, вт	190
Габаритные размеры, мм,	325×345×265
Вес без упаковки, кг	15,5

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

№ п.п.	Наименование, тип	Кол-во	Примечание
1.	Усилитель УМ-50А с описанием и инструкцией по эксплуатации	1	
2.	Комплект ЗИП	1	
3.	Микрофон МД-44	2	
4.	Опись укладочного ящика	1	

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Усилитель состоит из каскадов предварительного усиления, предоконечного каскада-фазоинвертора и оконечного каскада. Лампа 7 (6Н9С) используется для усиления напряжений, поступающих с микрофонных входов М1 и М2.

Усиленные напряжения снимаются с анодных нагрузок 5 и 6 и подаются на сетку первого триода лампы 32 (6Н9С). На эту же сетку подается напряжение с входа ЗС.

Напряжение, поступившее на сетку первой половины лампы 32, усиливается и через разделительный конденсатор 39 поступает на сетку второй половины лампы 32. Усиленное напряжение с анодной нагрузки 35 через конденсатор 38 поступает на вход фазоинверсного каскада.

Фазоинверсный каскад собран по балансной схеме на лампе 49. Напряжение с анодной нагрузки 47 поступает на сетку лампы 85 (Г-807) оконечного каскада. Одновременно это же напряжение с делителя, состоящего из сопротивлений 61 и 62, поступает на сетку второй половины лампы 49, с анодной нагрузки которой (48) усиленное напряжение поступает на вход лампы 86 (Г-807) оконечного каскада. Элементы фазоинверсного каскада подобраны так, что напряжения, поступающие на вход оконечного каскада, равны по амплитуде и противоположны по фазе.

Оконечный каскад собран по двухтактной схеме. Нагрузкой оконечного каскада является выходной трансформатор 92. С трансформатора снимаются напряжения 120 в и 30 в, которые подаются на соответствующие клеммы, расположенные на шасси усилителя.

Потенциометры 18, 19, и 33 служат для регулирования усиления по каналам соответственно М1, М2, ЗС, а 40 и 43—для регулирования тембра низких и высоких частот.

Для уменьшения нелинейных искажений, уровня шумов и фона в усилителе имеются цепи отрицательной обратной связи. Напряжения обратной связи подаются на катоды лампы 49 с выходного трансформатора, а на сетки лампы 7 напряжение обратной связи подается с анода второго триода лампы 32, в каскадах предварительного усиления имеется местная обратная связь. Кроме того, для уменьшения уровня фона, накал ламп 7 и 32 питается от выпрямителя, собранного на полупроводниковых диодах 28, 29 по двухполупериодной схеме с П-образным фильтром, состоящего из сопротивления 17 и конденсаторов 9 и 21.

В оконечном каскаде применено фиксированное смещение,

создаваемое выпрямителем на диоде 98 с фильтром на элементах 20, 27, 97.

Напряжение смещения снимается с сопротивления 78.

Питание анодов ламп выходного каскада осуществляется от выпрямителя, работающего по схеме удвоения напряжения с конденсаторами 83 и 84 на полупроводниковых диодах 51, 53, 56, 58, 63, 65, 71, 73, 70, 81. Для устранения паразитных связей через цепи питания применены развязывающие фильтры, состоящие из сопротивлений 87, 88, 37, 12 и конденсаторов 1, 25, 75, 89.

Для надежности работы выпрямителя каждый полупроводниковый диод зашунтирован сопротивлением.

Помимо работы усилителя от звукоснимателя, возможна передача из студии по двум микрофонам М1 и М2. Для этого микрофоны необходимо подключать к входам усилителя М1 и М2, расположенным на шасси усилителя.

Питание анодов ламп 7, 32, 49 и экранных сеток ламп 85, 86 осуществляется половинным напряжением выпрямителя, снимаемого с конденсатора 84.

В усилителе имеется индикатор выхода 96 (6Е5С). Контролируемое напряжение подается с отдельной обмотки выходного трансформатора через диод 93. Анодной нагрузкой лампы служит сопротивление 95.

Усилитель снабжен регуляторами тембра. Регулировка тембра производится раздельно по низким и высоким звуковым частотам, достигая 15 дБ на крайних пределах. Ручки регуляторов тембра и регуляторов громкости выведены на лицевую панель усилителя.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите усилитель в светлом сухом помещении на некотором расстоянии от стены для удобства подключения трансляционных линий и улучшения условий охлаждения.

2. Перед первым включением или после длительного хранения произведите внешний осмотр усилителя, для чего снимите верхние крышки, проверьте, все ли лампы плотно вставлены в свои гнезда и удалите мягкой тканью пыль.

При наличии на деталях сконденсировавшейся влаги до включения необходимо выдержать усилитель в теплом помещении до испарения влаги.

3. Проверьте соответствие предохранителей силового трансформатора напряжению питющей сети. Силовой предохранитель должен иметь номинал 2А. Предохранитель анодной це-

пи выпрямителя для любых напряжений питающей сети должен иметь номинал 1А.

4. Перед включением усилителя в сеть установите перемычки на предохранительной колодке силового трансформатора в положение, соответствующее напряжению питающей сети (как изображено на кожухе силового трансформатора).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Включите питание усилителя тумблером на передней панели «Вкл.—сеть».

2. Индикатором проверьте работоспособность усилителя по всему тракту, на выход при этом подключите громкоговоритель или эквивалентное сопротивление. Микрофон подключите поочередно к гнездам M1 и M2 и проверьте возможность работы с каждого из микрофонных входов. При этом теневой сектор индикатора при произношении сильного звука должен сужатьсяся. Проверку усилителя с входа звукоснимателя производят при подаче на клеммы ЗС (на задней стенке) напряжения с приемника или звукоснимателя. При этом регуляторы громкости M1 и M2 должны быть выведены (крайнее левое положение).

3. Ручки регуляторов тембра установите в положение, соответствующее наиболееенной звуковой передаче.

4. При работе одного из микрофонных входов, например M1, регуляторы громкости M2 и ЗС должны быть выведены (крайнее левое положение). Регулятором M1 установите по индикатору (или на слух) необходимый уровень передачи (громкость).

5. При работе с двух входов нужный уровень передачи устанавливается соответствующими регуляторами громкости.

ПОМНИТЕ!

ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ СИЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЛАМП, ПОНИЖЕННОЕ — РЕЗКО УВЕЛИЧИВАЕТ ИСКАЖЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ

Допустимые колебания сети + 5, — 10 %.

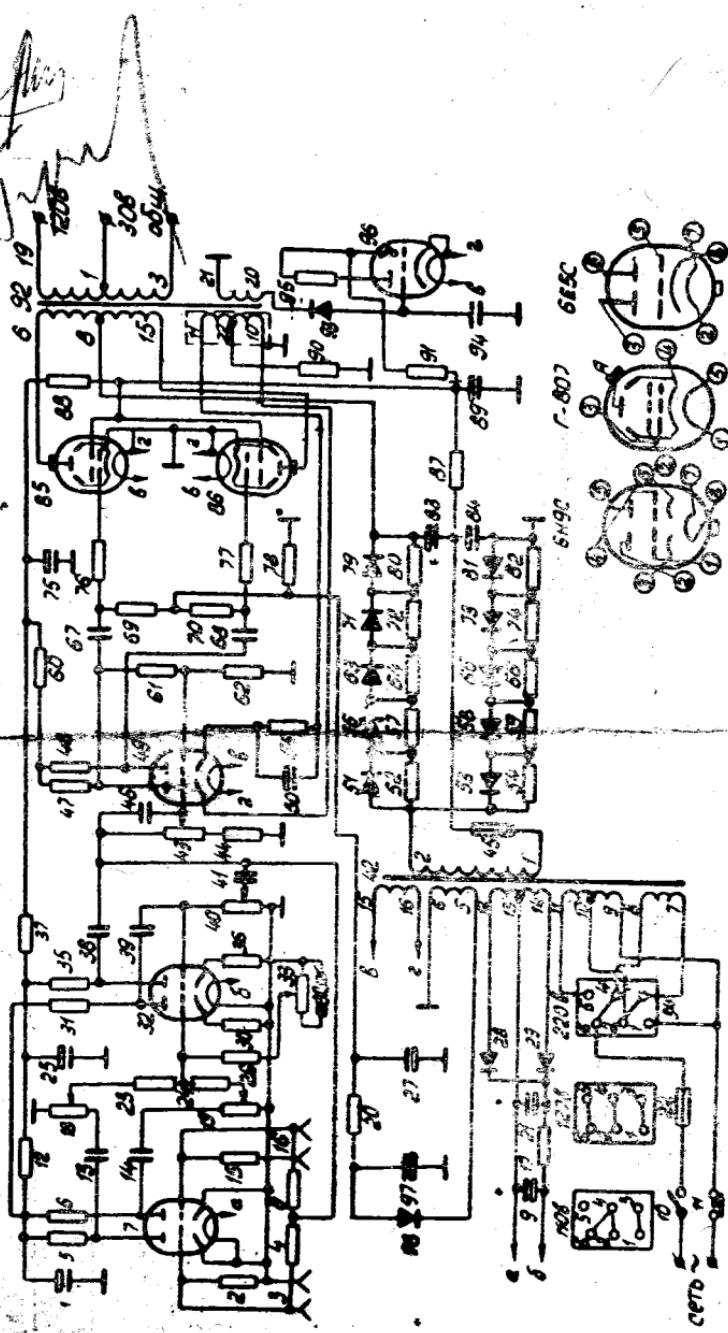


Рис. 1. Принципиальная электрическая схема УМ-50А:

16—вход микросона «М2»;

3—вход микрорадио «М1»;

3С—выход звукоиздателя

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обознач.	Наименование и тип	Основные данные, номинал	Кол-во
1	2	3	4
1	Конденсатор К50-3-300-30	30 мкф	1
2	Резистор BC-0,25-1-750ом-П	750 ом	1
3	Розетка панельная		
4	Резистор BC-0,25-1-1,6Мом-П	1,6 мом	1 ✓ 1,5
5,6	Резистор BC-0,25-1-150 ком-П	150 ком	2 ✓ ✓
7	Лампа 6Н9С		1
8	Резистор BC-0,25-1-1,6 мом-П	1,6 мом	1 ✓ 1,5
9	Конденсатор К50-3-25-200	200 мкф	1
10	Перекл. типа «Тумблер» TB2-1		1
11	Блокировка сети		1
12	Резистор BC-0,25-1-30ком-П	30 ком	1
13,14	Конденсатор БМТ-2-400-0,1 10%	0,1 мкф	2
15	Резистор BC-0,25-1-750ом-П	750 ом	1
16	Розетка панельная		1
17	Резистор ПЭВ-15-120ом-П	120 ом	1
18,19	Резистор П СП-1-1-А-470ком 30% ОС-3-20	470 ком	2 ✓ ✓
20	Резистор BC-0,25-1-24 ком-П	24 ком	1
21	Конденсатор К50-3-50-100	100 мкф	1
22	Предохранитель ПМ-2	2 а	1
23,24	Резистор BC-0,25-1-240 ком-П	240 ком	2
25	Конденсатор К50-3-300-30	30 мкф	1
26	Резистор BC-0,25-1-1 мом-П	1 мом	1 ✓
27	Конденсатор К50-3-50-50	50 мкф	1
28,29	Диод полупроводниковый Д7Г		2 ✓
30	Резистор BC-0,25-1-1 ком-П	1 ком	1 ✓
31	Резистор BC-0,25-1-150 ком-П	150 ком	1 ✓
32	Лампа 6Н9С		1
33	Резистор П СП-1-1А-470 ком-30% ОС-3-20	470 ком	1 ✓
34	Колодка переключения сети		1
35	Резистор BC-0,25-1-24 ком-П	24 ком	1
36	Резистор BC-0,25-1-1-ком-П	1 ком	1 ✓
37	Резистор BC-0,25-1-62 ком-П	62 ком	1 ✓
38	Конденсатор БМТ-2-400-0,047 10%	0,047 мкф	1 ✓
39	Конденсатор БМТ-2-400-0,01 10%	0,01 мкф	1 ✓
40	Резистор ИСП-0,5-В-470 ком-30% ОС-3-20	470 пф 470 пф	1
41	Конденсатор БМТ-2-400-470-10%	470 пф	1
42	Трансформатор силовой		
43	Резистор ИСП-1-0,5-В-2,2Мом 30% ОС-3-20	2,2 мом	1
44	Резистор BC-0,25-1-120 ком-П	120 ком	1
45	Предохранитель ПМ-1	1 а	1 ✓
46	Конденсатор БМТ-2-400-1000-10%	1000 пф	2
47,48	Резистор BC-0,25-1-100 ком	100 ком	1
49	Лампа 6Н9С		

1	2	3	4
50	Конденсатор ЭМ-30-5-М	5 мкФ	1
51	Диод полупроводниковый Д7Г	1	✓
52	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	100 ком	1
53	Диод полупроводниковый Д7Г	1	✓
54	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	100 ком	1
55	Резистор ВС-0,25-1-18 ком-П	18 ком	1 ✓
56	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1
57	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	100 ком	1
58	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1 ✓
59	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	15 ком	1
60	Резистор ВС-0,25-1-15 ком-П	470 ком	1 ✓
61	Резистор ВС-0,25-1-470 ком-П	39 ком	1
62	Резистор ВС-0,25-1-39 ком-П	1	✓
63	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1 ✓
64	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	100 ком	1
65	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1
66	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	100 ком	2
67, 68	Конденсатор БМТ-2-400-0,1 10%	0,1 мкФ	2
69, 70	Резистор ВС-0,25-1-150 ком	150 ком	2 ✓
71	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1
72	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	100 ком	1
73	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1
74	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	20 мкФ	1
75	Конденсатор К50-3-450-20	1 ком	2
76, 77	Резистор ВС-0,25-1-1 ком II	62 ком	1
78	Резистор ВС-0,25-1-62 ком-П	1	✓
79	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1 ✓
80	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	100 ком	1
81	Диод полупроводниковый Д7Г	100 ком	1
82	Резистор ВС-0,25-1-100 ком-П	50 мкФ	2
83, 84	Конденсатор К50-3-450-50	1	✓
85, 86	Лампа Г-807	200 ом	1
87	Резистор ВС-2-1-200 ом-П	1,8 ком	1
88	Резистор ВС-0,25-1-1,8 ком-П	20 мкФ	1
89	Конденсатор К50-3-450-20	1 ком	1
90	Резистор ВС-0,25-1-1 ком-П	62 ком	1
91	Резистор ВС-0,25-1-62 ком-П	1	✓
92	Трансформатор выходной	1	✓
93	Диод полупроводниковый Д2Е	0,5 мкФ	1
94	Конденсатор МБМ-160-0,5-П	820 ком	1
95	Резистор ВС-0,25-1-820 ком-П	1	✓
96	Лампа 6Е5С	50 мкФ	1
97	Конденсатор К50-3-50-50	1	✓
98	Диод полупроводниковый Д7Г	1	✓

ПРИМЕЧАНИЕ. В схеме усилителя УМ-50А возможны незначительные отклонения от принципиальной схемы и перечня элементов по типу без ухудшения качества работы усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОД ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характер неисправности	Способ определения	Вероятная причина	Методы устранения
Усилитель не работает	После включения в сеть индикатор настройки не светится Сектор индикатора не сходится	Сгорел сетевой предохранитель сплошного трансформатора 92 а) понизилось напряжение сети	Поставить соответствующий предохранитель. а) повысить питающее напряжение; б) проверить конденсаторы 83, 84. Заменить лампу 85 или 86.
Усилитель отдает недостаточную мощность		И. теряла эмиссию одна из ламп оконечного каскада а) ненормально работают входные лампы	а) заменить лампу 7 или 32; б) проверить конденсаторы 1, 25, 75, 9, 21, 89.
Усилитель, работает с искажениями	На слух		
Повышенный уровень фона	На слух		

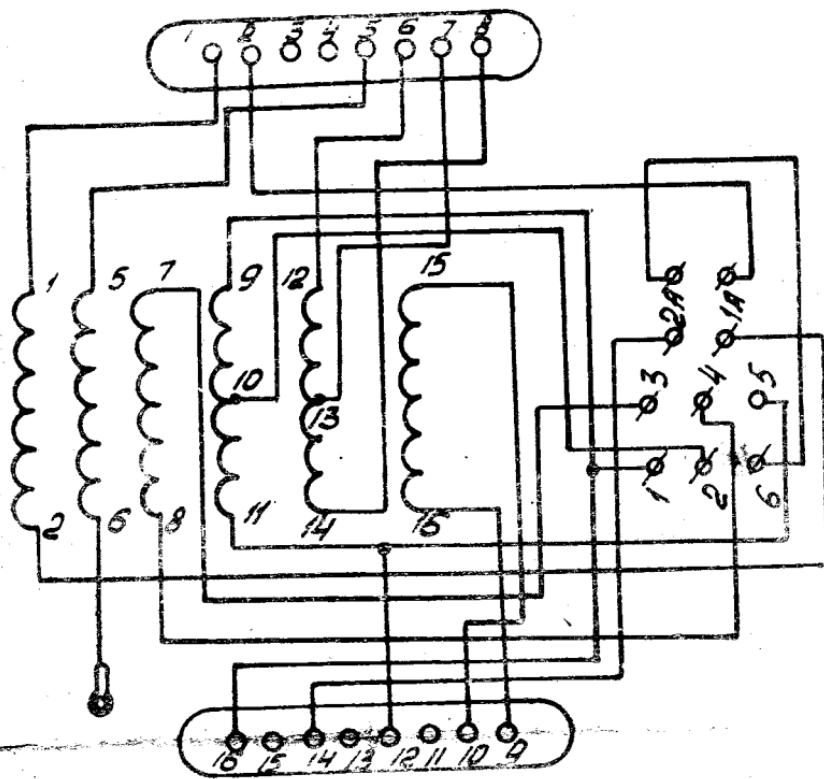


Рис. 2. Схема намотки силового трансформатора и распайки выводов.

СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Обоз. выв.	Наименование обмотки	К-во витков	Марка провода
1—2	Повышающая	625	ПЭЛ-0,41
5—6	Выпрямителя смешения ламп 85 и 86	96	ПЭЛ-0,41
7—8	Сетевая	263	ПЭЛ-0,51
9—10	Сетевая	263	ПЭЛ-0,51
10—11	Сетевая	41	ПЭЛ-0,51×2
12—13	Выпрямителя накала ламп 7 и 32	80	ПЭЛ-0,51
13—14	Выпрямителя накала ламп 7 и 32	80	ПЭЛ-0,51
15—16	Накал ламп 49, 85 и 86	17	ПЭЛ-1,0

ПРИМЕЧАНИЕ. Железо сердечника УIII-30, толщина набора 50 мм.

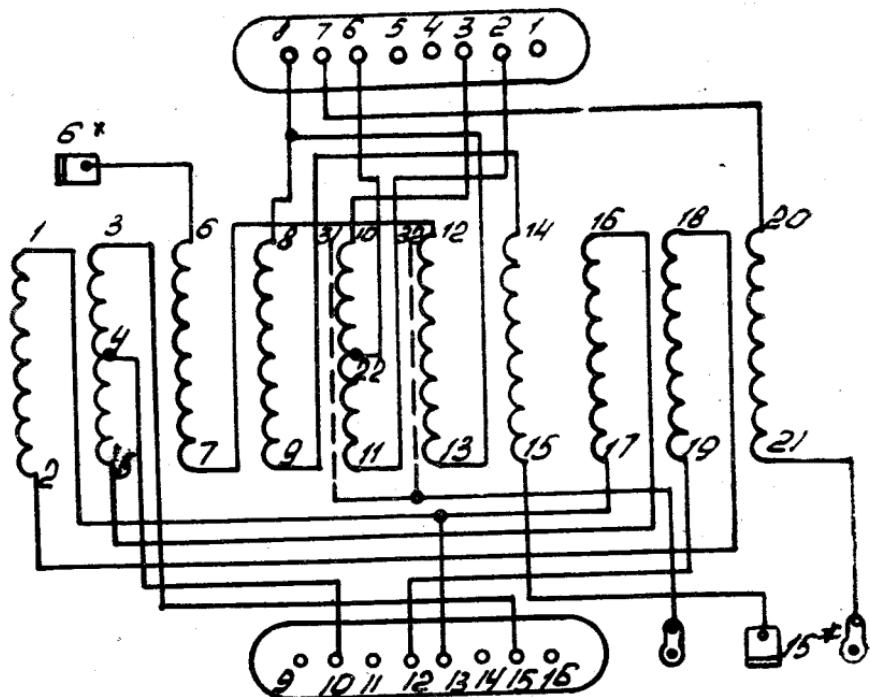


Рис. 3. Схема намотки выходного трансформатора и распайки выводов.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Обозначение выводов	Наименование обмотки	Кол-во	Марка провода
1	2	3	4
1—2	Вторичная	118	ПЭЛ-0,41
3—4	Вторичная	5	ПЭЛ-1,0
4—5	Вторичная	31	ПЭЛ-1,0
6—7	Первичная	412	ПЭЛ-0,25
8—9	Первичная	412	ПЭЛ-0,25
\varnothing_1	Экран	один незамкнутый слой фольги	
10—22	Отрицательная обратная связь	3	ПЭЛ-0,41
22—11	Отрицательная обратная связь	3	ПЭЛ-0,41
\varnothing_2	Экран	один незамкнутый слой фольги	

1	2	3	4
12—13	Первичная	412	ПЭЛ-0,25
14—15	Первичная	412	ПЭЛ-0,25
16—17	Вторичная	36	ПЭЛ-1,0
18—19	Вторичная	119	ПЭЛ-0,41
20—21	Индикаторная	11	ПЭЛ-0,41

ПРИМЕЧАНИЕ. Железо сердечника VIII-30, толщина набора 50 мм.

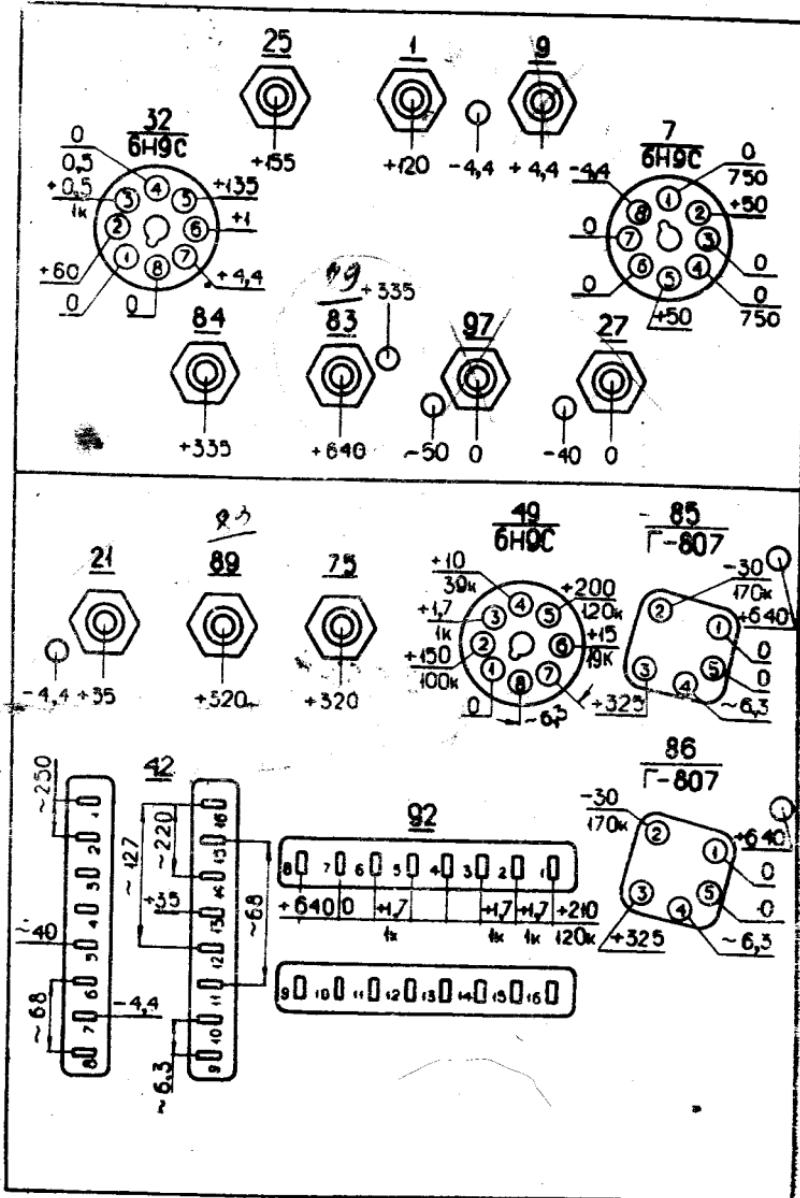


Рис. 4. Карта напряжений и сопротивлений.

1. Режимы замерены прибором класса точности 2,5.
2. Величины напряжений и сопротивлений могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$.
3. Величины замерены относительно шасси.

Из личной библиотеки
Панасенко С Ф
г. Донецк Украина

2009 г